

**MP309**

Experiment 3

BJT Common Base Characteristics

Name :- Patel Mihir Hemantkumar

Roll no. :- I18PH037

**Part 1 :-BJT CB Input  
Characteristics**

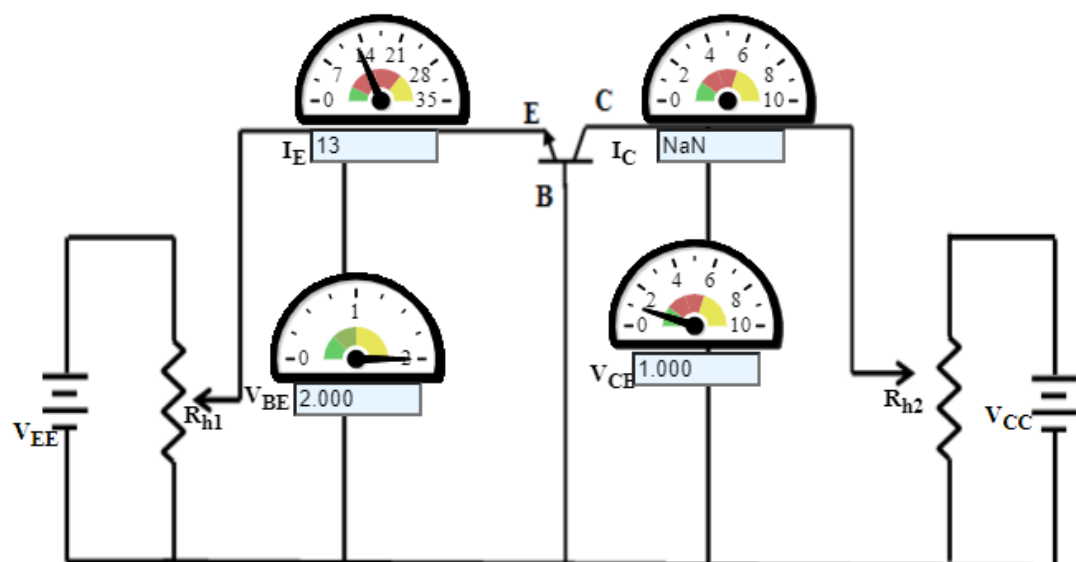


Figure 1: Circuit Diagram

EXPERIMENTAL TABLE		
Serial No.	Base-Collector Voltage 1.000 V	
	Base-Emitter Voltage V	Emitter Current mA
1	0.1000	0.85
2	0.2000	0.98
3	0.3000	1.1
4	0.4000	1.3
5	0.5000	1.5
6	0.6000	1.7
7	0.7000	2.0
8	0.8000	2.3
9	0.9000	2.7
10	1.000	3.1
11	1.100	3.5
12	1.200	4.1
13	1.300	4.7
14	1.400	5.4
15	1.500	6.3
16	1.600	7.2
17	1.700	8.3
18	1.800	9.6
19	1.900	11
20	2.000	13

Figure 2: Observation table for  $V_{BC}=1V$

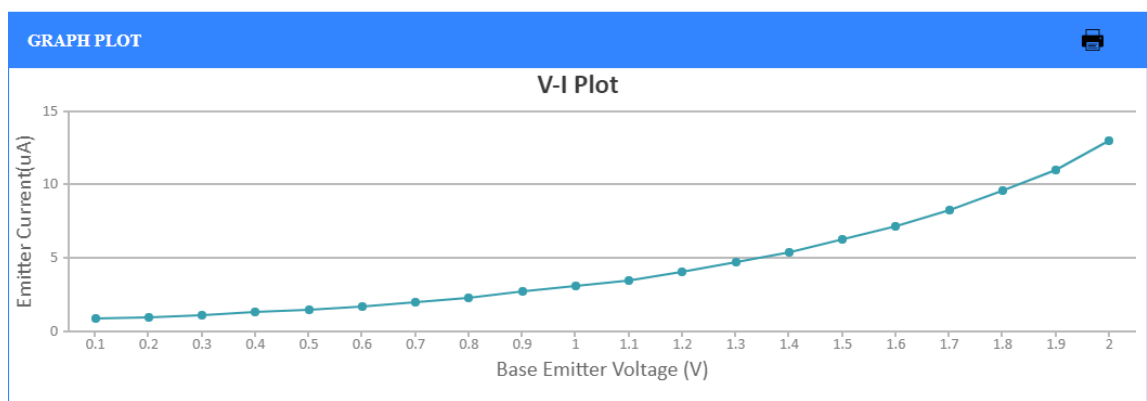


Figure 3: Emitter Current Vs Base-Emitter Voltage for  $V_{BC}=1V$

$$\text{Input resistance} = \Delta V_{BE} / \Delta I_E$$

$$= (1.2 - 0.7)V / (4.1 - 2.0) * 10^{-3} A$$

$$= 238.095 \Omega$$

EXPERIMENTAL TABLE		
Serial No.	Base-Collector Voltage 2.000 V	
	Base-Emitter Voltage V	Emitter Current mA
1	0.1000	0.85
2	0.2000	0.98
3	0.3000	1.1
4	0.4000	1.3
5	0.5000	1.5
6	0.6000	1.7
7	0.7000	2.0
8	0.8000	2.3
9	0.9000	2.7
10	1.000	3.1
11	1.100	3.5
12	1.200	4.1
13	1.300	4.7
14	1.400	5.4
15	1.500	6.3
16	1.600	7.2
17	1.700	8.3
18	1.800	9.6
19	1.900	11
20	2.000	13

Figure 4: Observation table for  $V_{BC}=2V$

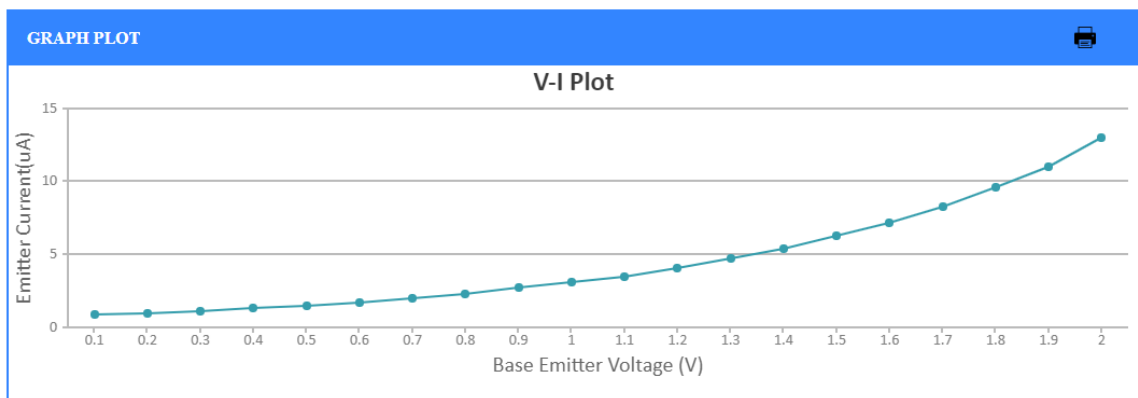


Figure 5: Emitter Current Vs Base-Emitter Voltage for  $V_{BC}=2V$

$$\begin{aligned}
 \text{Input resistance} &= \Delta V_{BE} / \Delta I_E \\
 &= (1.1 - 0.8)V / (3.5 - 2.3) * 10^{-3}A \\
 &= 250\Omega
 \end{aligned}$$

EXPERIMENTAL TABLE		
Serial No.	Base-Collector Voltage 3.000 V	
	Base-Emitter Voltage V	Emitter Current mA
1	0.1000	0.85
2	0.2000	0.98
3	0.3000	1.1
4	0.4000	1.3
5	0.5000	1.5
6	0.6000	1.7
7	0.7000	2.0
8	0.8000	2.3
9	0.9000	2.7
10	1.000	3.1
11	1.100	3.5
12	1.200	4.1
13	1.300	4.7
14	1.400	5.4
15	1.500	6.3
16	1.600	7.2
17	1.700	8.3
18	1.800	9.6
19	1.900	11
20	2.000	13

Figure 6: Observation table for  $V_{BC}=3V$

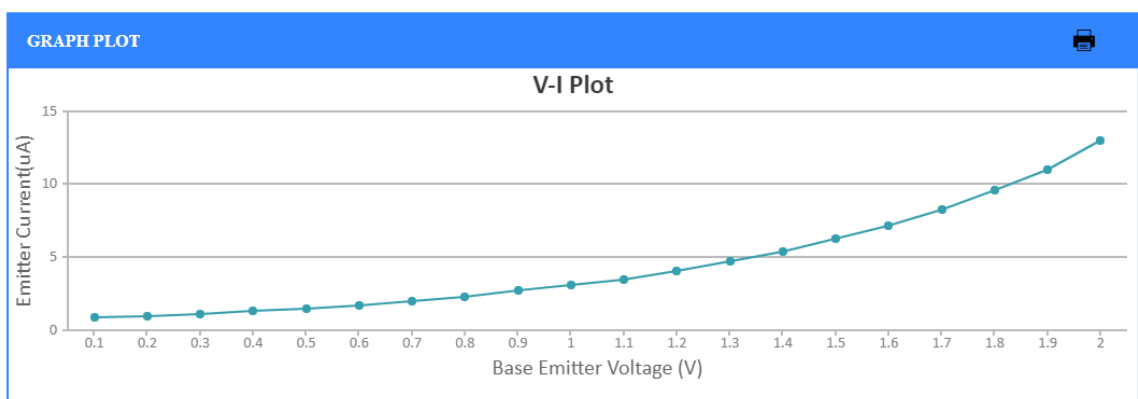


Figure 7: Emitter Current Vs Base-Emitter Voltage for  $V_{BC}=3V$

$$\begin{aligned}
 \text{Input resistance} &= \Delta V_{BE} / \Delta I_E \\
 &= (1.1 - 0.7)V / (3.5 - 2.0) * 10^{-3}A \\
 &= 266.66\Omega
 \end{aligned}$$



EXPERIMENTAL TABLE		
Serial No.	Base-Collector Voltage 4.000 V	
	Base-Emitter Voltage V	Emitter Current mA
1	0.1000	0.85
2	0.2000	0.98
3	0.3000	1.1
4	0.4000	1.3
5	0.5000	1.5
6	0.6000	1.7
7	0.7000	2.0
8	0.8000	2.3
9	0.9000	2.7
10	1.000	3.1
11	1.100	3.5
12	1.200	4.1
13	1.300	4.7
14	1.400	5.4
15	1.500	6.3
16	1.600	7.2
17	1.700	8.3
18	1.800	9.6
19	1.900	11
20	2.000	13

Figure 8: Observation table for  $V_{BC}=4V$

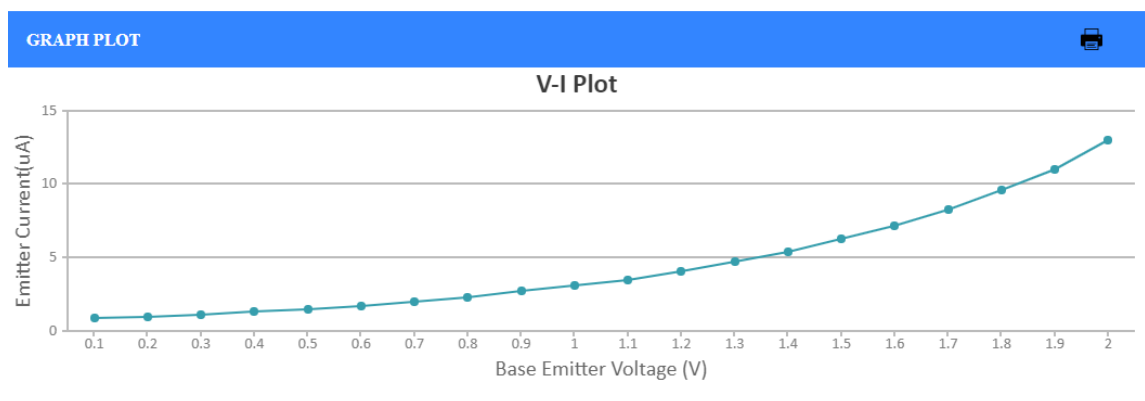


Figure 9: Emitter Current Vs Base-Emitter Voltage for  $V_{BC}=4V$

$$\begin{aligned}
 \text{Input resistance} &= \Delta V_{BE} / \Delta I_E \\
 &= (1.3 - 0.7)V / (4.7 - 2.0) * 10^{-3}A \\
 &= 222.22\Omega
 \end{aligned}$$

EXPERIMENTAL TABLE		
Serial No.	Base-Collector Voltage 5.000 V	
	Base-Emitter Voltage V	Emitter Current mA
1	0.1000	0.85
2	0.2000	0.98
3	0.3000	1.1
4	0.4000	1.3
5	0.5000	1.5
6	0.6000	1.7
7	0.7000	2.0
8	0.8000	2.3
9	0.9000	2.7
10	1.000	3.1
11	1.100	3.5
12	1.200	4.1
13	1.300	4.7
14	1.400	5.4
15	1.500	6.3
16	1.600	7.2
17	1.700	8.3
18	1.800	9.6
19	1.900	11
20	2.000	13

Figure 10: Observation table for  $V_{BC}=5V$

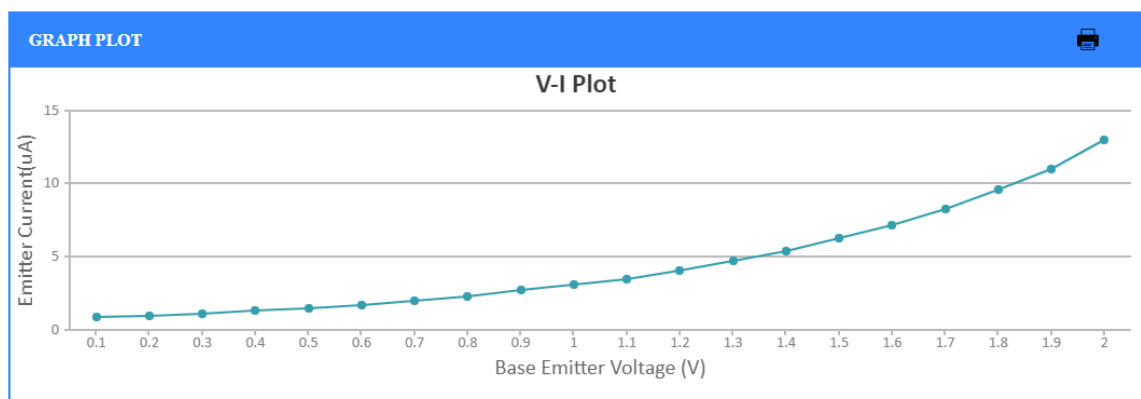


Figure 11: Emitter Current Vs Base-Emitter Voltage for  $V_{BC}=5V$

$$\text{Input resistance} = \Delta V_{BE} / \Delta I_E$$

$$= (1.3 - 0.8)V / (4.7 - 2.3) * 10^{-3}A$$

$$= 208.33\Omega$$